

Générateur de signaux périodiques

par Daniel BIBOUD
38000 Grenoble

Je propose un tableau récapitulatif du fonctionnement d'un oscillateur métastable dont on trouvera la théorie dans n'importe quel livre de physique.

Je pense que cela peut rendre service à quelques collègues.

Date	Schéma	U_C	e_2	s_2	e_1	s_1	Condensateur
0			V_r 	0	0	V_S	charge interrompue
$0 \leq \theta$					V_S	0	charge
θ					V_S	0	charge interrompue
$\theta \leq T$					0	V_S	décharge puis charge en sens inverse
T					0	V_S	charge interrompue